

Opgave 1.2:

En modstand på 550 ohm tilsluttes spændingen 220 V.
Bestem strømmen.

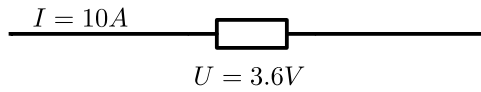


Figure 1: opgave 1.2

$$I = \frac{U}{R} = \frac{220}{55} = \underline{\underline{0.4A}}$$