

1.3

Beregn den spænding, der kræves for at sende en strøm på  $I := 0.2\text{A}$   
gennem en modstand på  $R := 2500\Omega$

$$U := I \cdot R$$

$$U = 500 \text{ V}$$