

1.6

En glødelampe, som er tilsluttet $U := 240V$ optager en strøm på $I := 0.48A$.
Hvor stor er lampens resistans under drift?

$$R := \frac{U}{I}$$

$$R = 500 \Omega$$