

1.7

Strømmen gennem en leder er $I := 600\text{mA}$, når spændingen over lederens endepunkter er $U := 12\text{V}$.

Beregn lederens resistans.

$$R := \frac{U}{I}$$

$$R = 20\Omega$$