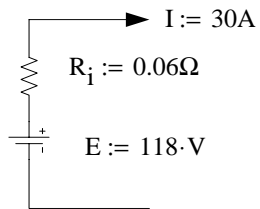


1.40 En spændingskilde med elektromotorisk kraft 118,0 V og indre modstand 0,06 ohm belastes med 30 A.
Find spændingen over dens tilslutningsklemmer.



$$E = U + I \cdot R_i$$



$$U := E - I \cdot R_i$$

$$U = 116.2 \text{ V}$$