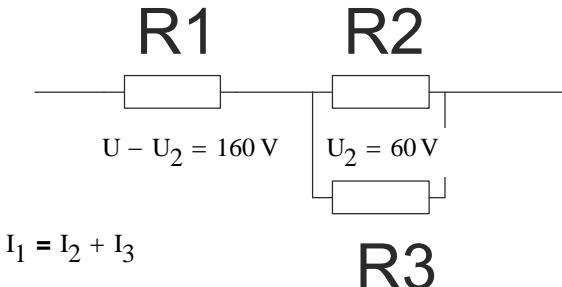
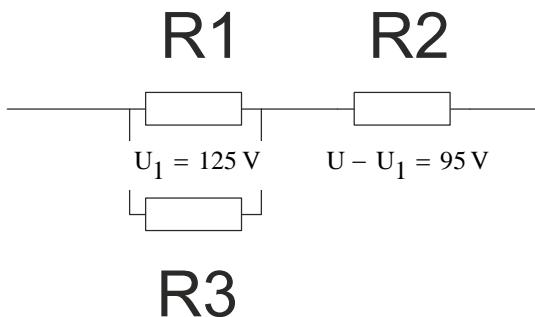


2.25 To resistanser R_1 og R_2 er forbundet i serie, og serieforbindelsen er tilsluttet 220 V.

Forbindes en resistans R_3 på 20,0 k Ω parallelt over R_1 bliver spændingen over denne parallelforbindelse 125 V. Forbindes i stedet R_3 over R_2 bliver spændingen over denne parallelforbindelse 60 V. Beregn R_1 og R_2 .

$$U := 220V \quad U_1 := 125V \quad U_2 := 60V \quad R_3 := 20k\Omega$$



$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_1}{R_3} = \frac{U - U_1}{R_2}$$

$$\frac{125V}{R_1} + \frac{125V}{20k\Omega} = \frac{220V - 125V}{R_2}$$

$$\frac{U_2}{R_2} + \frac{U_2}{R_3} = \frac{U - U_2}{R_1}$$

$$\frac{60V}{R_2} + \frac{60V}{20k\Omega} = \frac{220V - 60V}{R_1}$$

$$\left(\begin{array}{l} \frac{125V}{R_1} + \frac{125V}{20k\Omega} = \frac{220V - 125V}{R_2} \\ \frac{60V}{R_2} + \frac{60V}{20k\Omega} = \frac{220V - 60V}{R_1} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{l} \frac{35 \cdot k\Omega}{3} \quad \frac{28 \cdot k\Omega}{5} \\ \end{array} \right) = (11.667 \quad 5.6) \cdot k\Omega$$