

4.15

To kondensatorer med kapacitanserne $C_1 := 25\mu\text{F}$ og $C_2 := 35\mu\text{F}$ parallelforbindes.

Find den samlede kapacitans.

$$C_p := C_1 + C_2$$

$$C_p = 60\mu\text{F}$$