

6.92

To spoler, hvis resistanser er $R_1 := 20\cdot\Omega$ og $R_2 := 5\cdot\Omega$, og hvis induktanser er hhv. $L_1 := 0.005i\cdot H$ og $L_2 := 0.03i\cdot H$, forbindes parallelt og tilsluttes en spænding på $U := 100\cdot V$ med frekvensen $f := 50\cdot Hz$.

Find

- a) hver af spolernes impedans
- b) strømmen i hver af spolerne
- c) den samlede strøm
- d) den samlede strøms faseforskydningsvinkel i forhold til spændingen.

komplekst

a) hver af spolernes impedans

$$X_{L1} := 2\cdot\pi\cdot f\cdot L_1 = 1.571i\Omega$$

$$X_{L2} := 2\cdot\pi\cdot f\cdot L_2 = 9.425i\Omega$$

$$Z_1 := X_{L1} + R_1 = (20 + 1.571i)\Omega$$

$$Z_2 := X_{L2} + R_2 = (5 + 9.425i)\Omega$$

$$|Z_1| = 20.062\Omega$$

$$|Z_2| = 10.669\Omega$$

$$\arg(Z_1) = 4.491\cdot deg$$

$$\arg(Z_2) = 62.053\cdot deg$$

b) strømmen i hver af spolerne

$$I_1 := \frac{U}{Z_1} = (4.969 - 0.39i)A$$

$$I_2 := \frac{U}{Z_2} = (4.393 - 8.28i)A$$

$$|I_1| = 4.985A$$

$$|I_2| = 9.373A$$

$$\arg(I_1) = -4.491\cdot deg$$

$$\arg(I_2) = -62.053\cdot deg$$

c) den samlede strøm

$$I := I_1 + I_2 = (9.362 - 8.67i)A$$

$$|I| = 12.76A$$

d) den samlede strøms faseforskydningsvinkel i forhold til spændingen

$$\arg(I) = -42.803\cdot deg$$