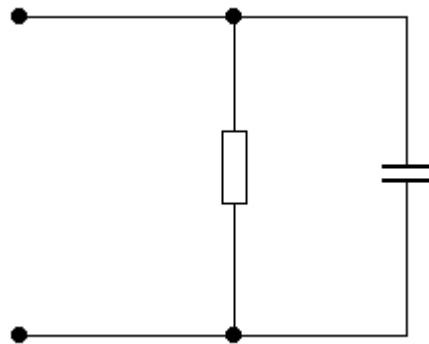


6.94 En kondensator med kapacitansen $C := 79.6\mu\text{F}$ er parallellforbundet med en resistans på $R := 36\Omega$. og tilsluttet et net med spændingen $U := 180\text{V}$ og frekvensen $f := 50\text{Hz}$

Bestem

- a) kondensatorstrømmen
- b) strømmen i resistansen
- c) den samlede strøm
- d) parallellforbindelsens faseforskydningsvinkel.



$$X_C := \frac{1}{2\cdot\pi\cdot f\cdot C}$$

$$X_C = 39.989 \Omega$$

a: kondensator strømmen

$$I_C := \frac{U}{X_C}$$

$$I_C = 4.501 \text{ A}$$

b: strømmen i resistansen

$$I_R := \frac{U}{R}$$

$$I_R = 5 \text{ A}$$

c: den samlede strøm

$$I := \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$$

$$I = 6.728 \text{ A}$$

d:faseforskydningsvinklen

$$\phi := \text{atan}\left(\frac{I_C}{I_R}\right)$$

$$\phi = 0.733$$

$$\phi = 41.995 \text{ deg}$$