
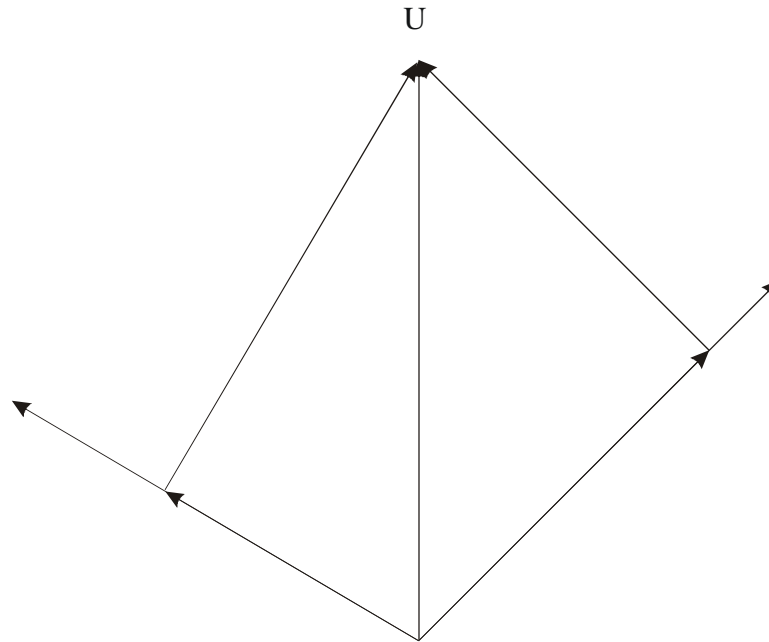


6.102

I den viste parallellforbindelse er  $R_1 := 1800\ \Omega$  og  $R_2 := 1500\ \Omega$ ,

L er en ideel induktiv reaktans på  $L := 0.2\ \text{H}$  og C er en tabsfri kondensator.

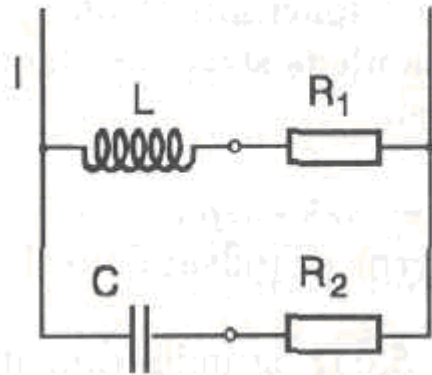Klemmerne a og b er sluttet til en vekselspænding  $U := 5\ \text{V}$  med frekvens  $f := 1000\ \text{Hz}$



Beregn de værdier af kondensatorens kapacitans C, som vil medføre, at den samlede strøm I er i fase med spændingen U.

$$I_{w12} = I_{w11}$$

$$\frac{U}{Z_2} \cdot \sin(\phi_2) = \frac{U}{Z_1} \cdot \sin(\phi_1)$$

$$\frac{U}{\left(\sqrt{R_2^2 + X_c^2}\right)} \cdot \frac{X_c}{\left(\sqrt{R_2^2 + X_c^2}\right)} = \frac{U}{Z_1} \cdot \sin(\phi_1)$$

$$\frac{U}{\left(\sqrt{R_2^2 + X_c^2}\right)} \cdot \frac{X_c}{\left(\sqrt{R_2^2 + X_c^2}\right)} = \frac{U}{Z_1} \cdot \sin(\phi_1)$$

$$\frac{1}{\left[\sqrt{R_1^2 + (2 \cdot \pi \cdot f \cdot L)^2}\right]} \cdot \sin(\phi_1) \cdot (R_2^2 + X_c^2) - X_c = 0$$

$$\left[ \frac{1}{\left[\sqrt{R_1^2 + (2 \cdot \pi \cdot f \cdot L)^2}\right]} \cdot \sin(\phi_1) \right] \cdot X_c^2 - X_c + \left[ \frac{1}{\left[\sqrt{R_1^2 + (2 \cdot \pi \cdot f \cdot L)^2}\right]} \cdot \sin(\phi_1) \right] \cdot R_2^2 = 0$$

$$\left[ \frac{1}{\left[\sqrt{R_1^2 + (2 \cdot \pi \cdot f \cdot L)^2}\right]} \cdot \frac{X_L}{\sqrt{X_L^2 + R_1^2}} \right] \cdot X_c^2 - X_c + \left[ \frac{1}{\left[\sqrt{R_1^2 + (2 \cdot \pi \cdot f \cdot L)^2}\right]} \cdot \frac{X_L}{\sqrt{X_L^2 + R_1^2}} \right] \cdot R_2^2 = 0$$

$$\left[ \frac{1}{\sqrt{R_1^2 + (2 \cdot \pi \cdot f \cdot L)^2}} \cdot \frac{2 \cdot \pi \cdot f \cdot L}{\sqrt{(2 \cdot \pi \cdot f \cdot L)^2 + R_1^2}} \right] \cdot X_c^2 - X_c + \left[ \frac{1}{\sqrt{R_1^2 + (2 \cdot \pi \cdot f \cdot L)^2}} \cdot \frac{2 \cdot \pi \cdot f \cdot L}{\sqrt{(2 \cdot \pi \cdot f \cdot L)^2 + R_1^2}} \right] \cdot R_2^2 = 0$$

$$a := \frac{1}{\sqrt{R_1^2 + (2 \cdot \pi \cdot f \cdot L)^2}} \cdot \frac{2 \cdot \pi \cdot f \cdot L}{\sqrt{(2 \cdot \pi \cdot f \cdot L)^2 + R_1^2}}$$

$$b := -1$$

$$c := \left[ \frac{1}{\sqrt{R_1^2 + (2 \cdot \pi \cdot f \cdot L)^2}} \cdot \frac{2 \cdot \pi \cdot f \cdot L}{\sqrt{(2 \cdot \pi \cdot f \cdot L)^2 + R_1^2}} \right] \cdot R_2^2$$

$$a = 2.608 \times 10^{-4} \text{ S}$$

$$c = 586.71 \Omega$$

$$X_{c1} := \frac{(-b - \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c})}{2 \cdot a}$$

$$X_{c1} = 723.026 \Omega$$

$$X_{C2} := \frac{(-b + \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c})}{2 \cdot a}$$

$$X_{C2} = 3.112 \times 10^3 \Omega$$

$$C_1 := \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot X_{C1}}$$

$$C_1 = 220.123 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_2 := \frac{1}{(2 \cdot \pi \cdot f \cdot X_{C2})}$$

$$C_2 = 51.144 \times 10^{-9} \text{ F}$$