

7.4

Et 3-faset kondensatorbatteri har mærkningen $3 \cdot U_N := 440 \cdot V$, $f := 50 \cdot Hz$, $Q := 9000 \cdot V \cdot Ar$. Batteriet indeholder tre kondensatorer i trekantkobling.

- a) Bestem kondensatorernes kapacitans i μF .

Kondensatorbatteriet tilsluttes $3 \cdot 380 \cdot V$, $50 \cdot Hz$.

Bestem den optagne strøm fra nettet og strømmen i hver af kondensatorerne, samt den samlede reaktive effekt Q ,

- b) ved trekantkobling og
c) ved stjernekobling af kondensatorerne.
-

- a) Bestem kondensatorernes kapacitans i micro F.

$$Q = 3 \cdot \frac{U_N^2}{X_C} \quad \text{og} \quad X_C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$$

↓

$$Q = 3 \cdot U_N^2 \cdot (2 \cdot \pi \cdot f \cdot C)$$

↓

$$C := \frac{Q}{3 \cdot U_N^2 \cdot 2 \cdot \pi \cdot f} = 4.932 \times 10^{-5} F$$

Kondensatorbatteriet tilsluttes $3 \cdot U_N := 380 \cdot V$, $f = 50 \frac{1}{s}$.

Bestem den optagne strøm fra nettet og strømmen i hver af kondensatorerne, samt den samlede reaktive effekt Q

- b) ved trekantkobling

$$X_C := \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C} = 64.533 \Omega$$

optagne strøm fra nettet

$$I_{N\Delta} := \sqrt{3} \cdot \frac{U_N}{X_C} = 10.199 A$$

strømmen i hver af kondensatorerne

kVAr := kW

$$I_{f\Delta} := \frac{U_N}{X_C} = 5.888 \text{ A}$$

reaktive effekt Q

$$Q_\Delta = 3 \cdot \frac{U_N^2}{X_C}$$

$$Q_\Delta := 3 \cdot U_N^2 \cdot (2 \cdot \pi \cdot f \cdot C) = 6.713 \cdot \text{kVAr}$$

Bestem den optagne strøm fra nettet og strømmen i hver af kondensatorerne, samt den samlede reaktive effekt Q,
c) ved stjernekobling af kondensatorerne.

den optagne strøm fra nettet

$$I_{N\gamma} := \frac{U_N}{\sqrt{3} \cdot X_C} = 3.4 \text{ A}$$

strømmen i hver af kondensatorerne

$$I_{f\gamma} := I_{N\gamma} = 3.4 \text{ A}$$

samlede reaktive effekt Q

$$Q_\gamma := 3 \cdot \frac{\left(\frac{U_N}{\sqrt{3}}\right)^2}{X_C} = 2.238 \text{ kVAr} \quad \text{eller :} \quad Q_\gamma := \frac{Q_\Delta}{3} = 2.238 \text{ kVAr}$$

